

第 8 讲

注意：电路的连接和管脚请详见下页。


[illegible]

信号发生器设置

电源设置

单位	波形	放大器	偏置	频率		+6	+25	-25	输出
FG1	正弦波	720mv	0	1kHz	高阻	2.6v	5v		
触发：从 FG1 到 AUX									

注意：FG1 起始偏置为-2.00v 之后回到 0V！

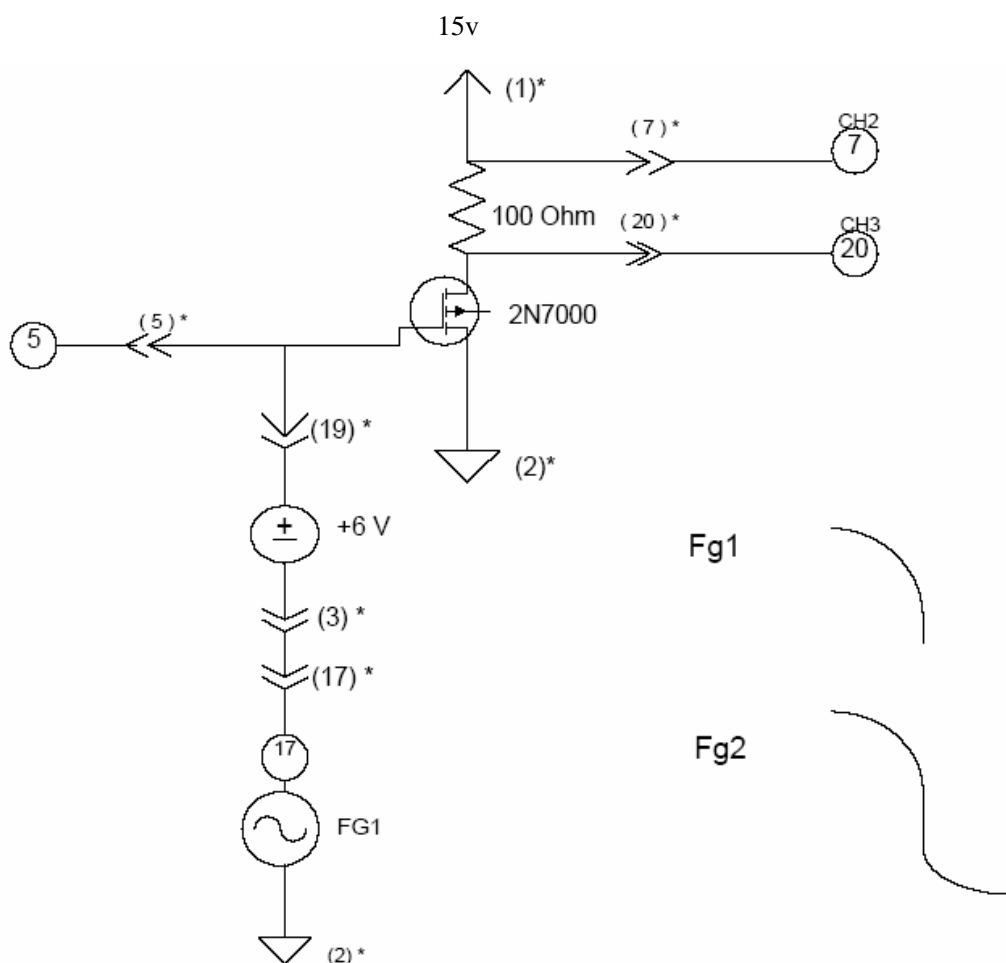

*注意：#PC 板上的插脚和同轴电缆的连接

○ 同轴电缆接插件

() 插脚